


# OPITEC

## Hobbyfix


### Verkabelung von zwei Lautsprechern mit Stereokabel



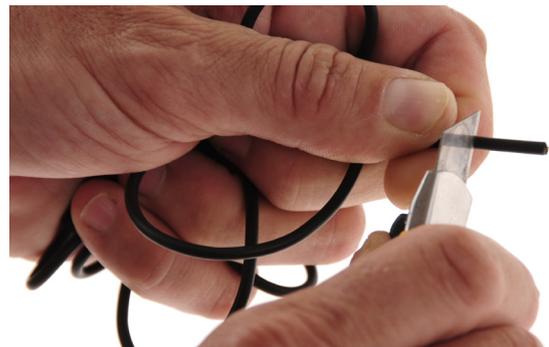1. Kabel auf das gewünschte Maß ablängen.



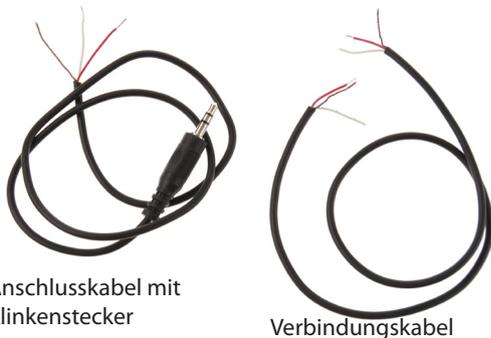
2. Außenkabel (schwarz) an den Enden jeweils ca.20 mm abisolieren.




Anschlusskabel mit Klinkenstecker

Verbindungskabel

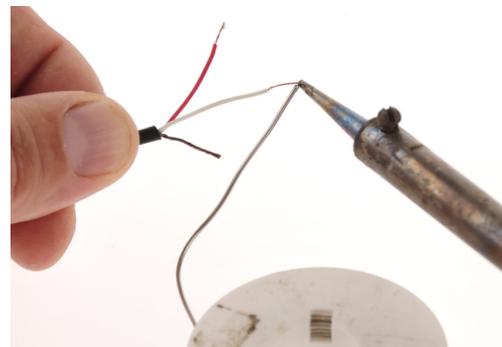3. Innere Kabel (weiß+rot) jeweils an den Enden ca. 5mm abisolieren. Kupferkabel sauber verdrillen.




4. Alle Kabelenden verzinnen.

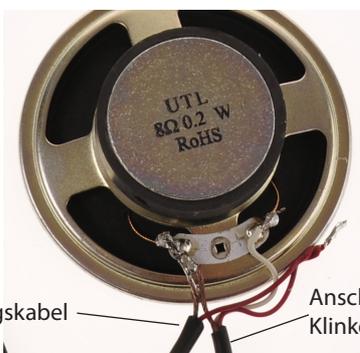

Verbindungskabel

Anschlusskabel mit Klinkenstecker

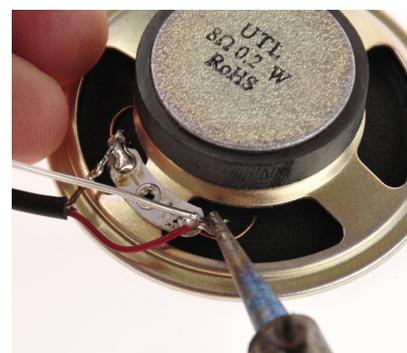5. Das Anschlusskabel mit Klinkenstecker an einen Lautsprecher so anlöten, dass das weiße Kabel an "+" und das Kupferkabel an "-" anliegt.  
Das freie rote Kabelende mit dem roten Kabel des Verbindungskabels verlöten. Das Kupferkabel des Verbindungskabels am Minuspol des Lautsprechers anlöten. Das frei weiße Kabel vom Verbindungskabel wird nicht benötigt und deshalb einfach abzwicken.



6. Die noch freien Enden vom Verbindungskabel wie abgebildet am 2. Lautsprecher anlöten. Das rote Kabel an "+" und das Kupferkabel an "-" anlöten. Das weiße Kabel wird nicht benötigt und deshalb einfach abgezwickelt.  
Fertige Verkabelung auf der 2. Seite!!!

