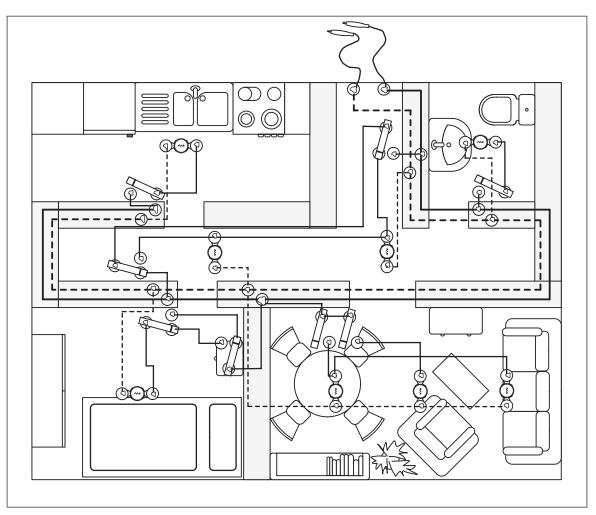


103.395

Modell "Haus-Elektroinstallation"



Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste:				
Bezeichnung	Material	Menge.	Größe	Abbildung
Grundplatte	Sperrholz	1	8 x 300 x 400 mm	
Möbelvorlage	Papierdruck	1		
Wandvorlage	Papierdruck	1		
Schalter	Bronzeband	2	0,2 x 5,5 x 250 mm	
Lampe		10	E10	
Fassung		10	E10	
Kabel	Schaltdraht	2	2000 mm	
Batterie- anschluss	Krokoklemme	1		
Kontaktpunkte	Reißnägel	48		1
		Benötigtes Werkzeug: Schere Lineal, Bleistift Alleskleber Seitenschneider Lötkolben 30 W, Lötzinn mit Flussmittel Buntstifte zur farbigen Gestaltung		

1. Bauanleitung:


- 1.1 Entwurf der Wohnung
- 1.2 Planung der Elektroinstallation
- 1.3 Fertigen der Schalter
- 1.4 Installieren der Beleuchtung und Schalter

1.1 Entwurf der Wohnung


Allgemein:

Die Wohnungsaufteilung ist nur ein Vorschlag und kann selbstverständlich auch frei gestaltet werden. Bei den Wandstreifen sind dafür extra mehr Streifen berücksichtigt. Bei der Planung der Schalter ist der Inhalt der Verpakkung zu berücksichtigen, weil der Inhalt nur auf die vorgegebene Zeichnung ausgelegt ist.

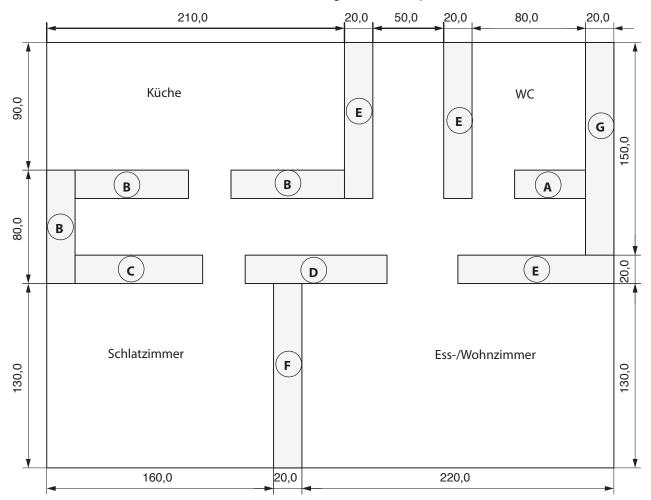1.1.1 Wandstreifen (s. Seite 7) ausschneiden und nach Zeichnung auf die Grundplatte kleben.



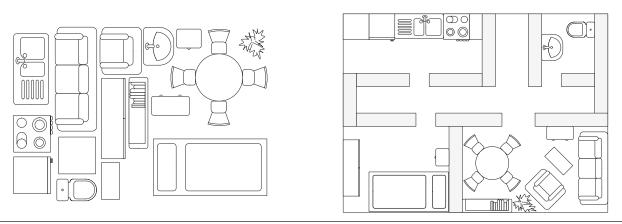1.1.2 Möbel (s. Seite 9) farbig gestalten, ausschneiden und in die entsprechenden Zimmer kleben.



1.2 Planung der Elektroinstallation

Allgemein:

Bevor ein Elektriker die Schalter und Beleuchtung installiert wird ein Installations und Funktionsplan erstellt. In diesem Plan werden Symbole verwendet die der Norm entsprechen und deshalb von jedem Fachmann gelesen werden können.

Symbole:

Funktionsplan Installationsplan

Leitung

feste Verbindungspunkte

Leitungsabzweigung mit fester Verbindung

Leitungskreuz ohne fester Verbindung

Erde

Abzweigdose

Ein-, Ausschalter

Wechselschalter

Lampe

Sicherung



















Installationsplan

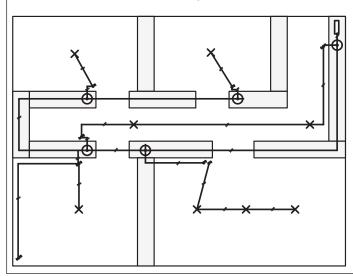

Funktionsplan

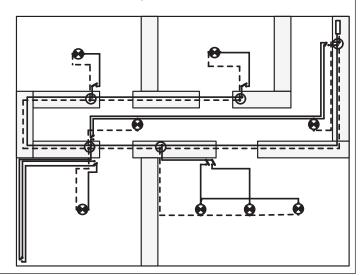


1.3 Fertigen der Schalter

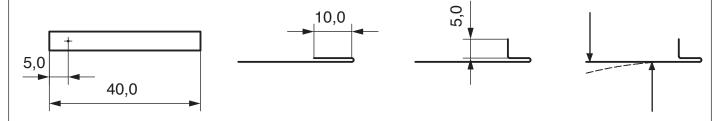
1.3.1 Vom Bronzeband 8 Streifen mit 40 mm Länge abschneiden.


Das Loch mit einem Nagel, einem Vorstecher oder einem 1mm-Bohrer um 5 mm eingerückt fertigen. Abschließend nach Zeichnung die Zuschnitte am anderen Ende biegen.

Damit später ein guter Kontankt gewährleistet ist, werden die Schalter etwas gebogen (vorgespannt).



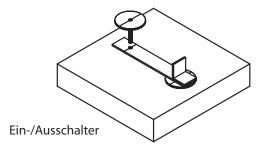1.3.2 Nach Abbildung werden später die Schalter und Wechselschalter auf der Grundplatte mit Reißnägeln aufgebaut.




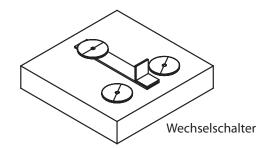

5

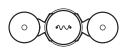
1.3.3 Lampenfassungen wie abgebildet mit Reißnägel in der Grundplatte befestigen.





1.4 Installieren der Beleuchtung und Schalter

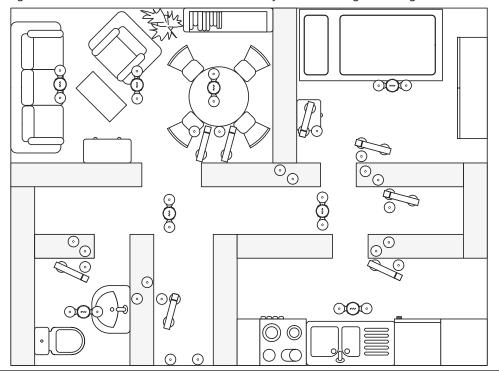1.4.1 Schalter und Lampen nach Funktionsplan mit Reißnägeln auf der Grundplatte befestigen. Für jede Abzweigdose sowie für den Batterieanschluß werden je zwei Reißnägel benötigt.



1.4.2 Verkabelung:

Die Stromquelle ist eine Batterie oder ein Netzgerät (4,5 V/Gleichstrom).

Zur besseren Unterscheidung sollten das stromführende Kabel (+) und das Strom rückführende Kabel (-) unterschiedliche Farben haben.


Als Batterieanschluss wird die Krokoklemme verwendet. Diese in der Mitte teilen, an den Enden abisolieren und verzinnen. Kabel auf die Reißnägel löten. "+" und "-" markieren

Die stromführenden Kabel sind auf dem Plan als Volllinien und die rückführenden Kabel als Strichlinien gezeichnet.

Die Kabelzuschnitte so wählen, dass von Reißnagel zu Reißnagel gemessen wird. Jeweils die Enden abisolieren, verzinnen und auf die Reißnägel auflöten.

Die Kabel lassen sich in den gewünschten Radien biegen und halten diese Verformung.

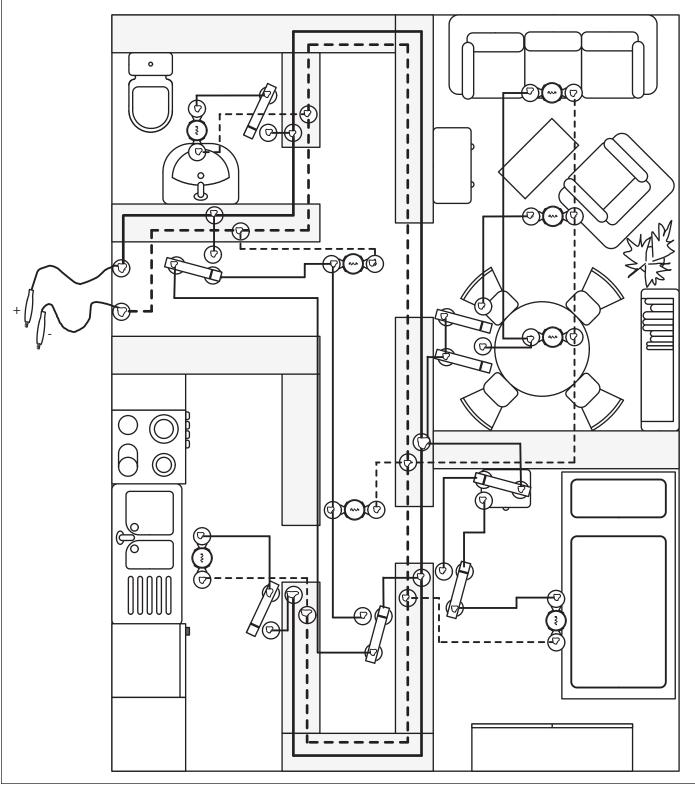1.4.3 Batterie anschließen und Funktionskontrolle durchführen.



Wanddstreifen

